

नामांक	Roll No.

No. of Questions — 20

No. of Printed Pages — 3

S—97-1—Science I (D & D)

माध्यमिक (मूक बधिर) परीक्षा, 2010

विज्ञान — प्रथम पत्र

SCIENCE — First Paper

समय : $4 \frac{1}{4}$ घण्टे

पूर्णांक : 40

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

1. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
2. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
4. जिस प्रश्न के एक से अधिक समान अंक वाले भाग हैं, उन सभी भागों का हल एक साथ सतत् लिखें।
5. प्रश्न क्रमांक **2** से **5** तक अति लघूतरात्मक हैं।
6. प्रश्न क्रमांक **1** के चार भाग (i, ii, iii तथा iv) हैं। प्रत्येक भाग के चार विकल्प अ, ब, स और द हैं। सही विकल्प का उत्तराक्षर उत्तर-पुस्तिका में निम्नानुसार तालिका बनाकर लिखें :

प्रश्न क्रमांक	सही उत्तर का क्रमाक्षर
1. (i)	
1. (ii)	
1. (iii)	
1. (iv)	

- | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|-----------------|
| 1. | (i) निम्न में से द्वितीयक सेल का उदाहरण है | | | |
| | (अ) वोल्टिक सेल | (ब) लेक्लांशी सेल | | |
| | (स) सीसा संचायक सेल | (द) सूखा सेल । | | |
| (ii) | विद्युत टोस्टर का उपयोग किया जाता है | | | |
| | (अ) ब्रेड-टोस्ट सेंकने में | (ब) पानी गरम करने में | | |
| | (स) आइसक्रीम बनाने में | (द) मसाले पीसने में । | | |
| (iii) | पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र किनकी देन है ? | | | |
| | (अ) आर्यभट्ट | (ब) चरक | | |
| | (स) ए० पी० जे० अब्दुल कलाम | (द) सी० वी० रमन । | | |
| (iv) | सबसे पहले शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान दिया | | | |
| | (अ) चरक | (ब) सुश्रुत | | |
| | (स) आर्यभट्ट | (द) लीस्टर । | | |
| 2. | किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के दो कारकों के नाम लिखिए । | | | 1 |
| 3. | घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं ? | | | 1 |
| 4. | (i) प्लास्टिक सर्जरी के पिता किहें कहते हैं ? | | | |
| | (ii) परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ? | | | 1 |
| 5. | विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसे मापने के उपकरण का नाम लिखिए । | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 6. | विद्युत परिपथ में जिस उपकरण द्वारा धारा नियन्त्रित की जाती है, उस उपकरण का नाम लिखिए तथा उसका चित्र बनाइए । | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 7. | ट्रांसफार्मर क्या है ? इसकी बनावट का नामांकित चित्र बनाइए । | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 8. | (i) विद्युत वाहक बल का मात्रक लिखिए । | | | |
| | (ii) चुम्बकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए । | | | |
| | (iii) भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है ? | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 9. | (i) फ्लूज का विद्युत परिपथ में एक उपयोग लिखिए । | | | |
| | (ii) मल्टीमीटर का एक उपयोग लिखिए । | | | |
| | (iii) रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) का एक उपयोग लिखिए । | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 10. | एक विद्युत हीटर पर 500 वाट एवम् 250 वोल्ट लिखा है । हीटर के तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए । | | | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 11. | (i) डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम की देखरेख में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया था ? | | | |
| | (ii) सन् 2002 में भारत का राष्ट्रपति किसे बनाया गया था जो कि वैज्ञानिक हैं ? | | | |
| | (iii) डॉ० कलाम को 1997 में कौन-सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था ? | | | 1 $\frac{1}{2}$ |

12. प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में कोई एक अन्तर लिखिए । किसी एक प्राथमिक सेल का उदाहरण दीजिए । $1\frac{1}{2}$
13. विद्युत प्रेस क्या है ? यह कितने प्रकार की होती है ? इसका नामांकित चित्र बनाइए । $1\frac{1}{2}$
14. डॉ० भाभा ने कैसे दिखा दिया कि भारतीय वैज्ञानिक श्रेष्ठ हैं । $1\frac{1}{2}$
15. ओम का नियम लिखिए तथा ओम के नियम के प्रयोग के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए । 3
16. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं ? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का आवश्यक चित्र बनाइए एवम् इसका कोई एक उपयोग लिखिए । 3
17. विद्युत हीटर की बनावट का आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए । इसके रख-रखाव एवम् उपयोग करते समय रखने योग्य सावधानियाँ लिखिए । 3
18. निम्नलिखित को समझाइए :
- (i) विद्युत केतली
 - (ii) विद्युत मिक्सर या ग्राइन्डर । 3
19. (i) विद्युत क्रेन का एक उपयोग लिखिए ।
(ii) विद्युत मोटर का एक उपयोग लिखिए ।
(iii) विद्युत चुम्बक का एक उपयोग लिखिए । 3
20. दिए गये विद्युत परिपथ से निम्न की गणना कीजिए :
- (अ) परिपथ का कुल प्रतिरोध, एवम्
 - (ब) परिपथ में कुल धारा ।

